# Automatique et Informatique industrielle

# Document réponse


Partie A : Analyse de quelques éléments du dispositif	p 3
Partie B:Automatisme de commande	p 9
Partie C : Etude de la partie continue	p 15
Partie D : Logique de sécurité	p 31

<sup>•</sup> Ce cahier ne doit, en aucun cas, être dégrafé

# Partie A:

# Etude de quelques éléments constitutifs

# A.I. Capteurs et actionneurs

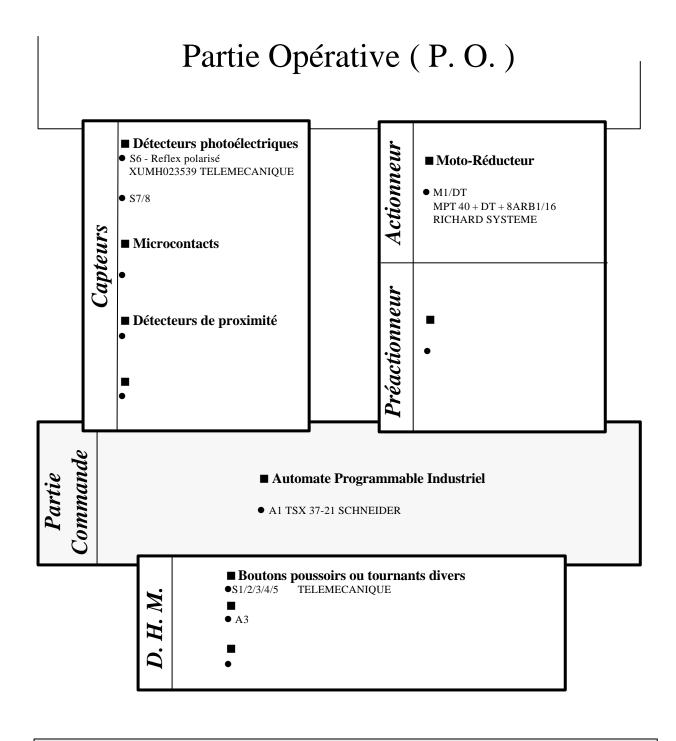


Pour répondre à cette question avez-vous utilisé	5	- le verso de la présente feuille	OUI	NON □
1 our reporture à cette question avez-vous utilise		- des feuilles supplémentaires	OUI	NON 🗆

# A. 2. Caractérisation de l'ensemble mécanique

# A. 2. 1 Vitesses et couples


### Vitesse linéaire V

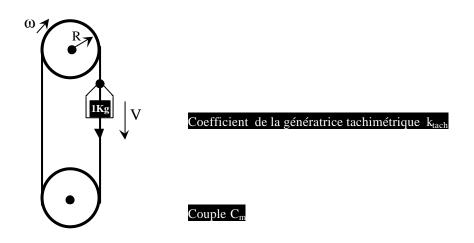

Pour répondre à cette question avez-vous utilisé		- le verso de la présente feuille	OUI	NON 🗆
	7	<ul> <li>des feuilles supplémentaires</li> </ul>	OUI	NON
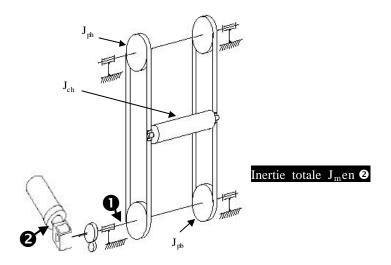
### A. 2. 2 Inerties


Inertie charge aval J<sub>tch</sub> en **0** 



Pour répondre à cette question avez-vous utilisé		- le verso de la présente feuille	OUI	NON 🗆
	<u> </u>	<ul> <li>des feuilles supplémentaires</li> </ul>	OUI	NON □

# A.3. Etude de la partie électrique

### A. 3. 1 Différentes alimentations

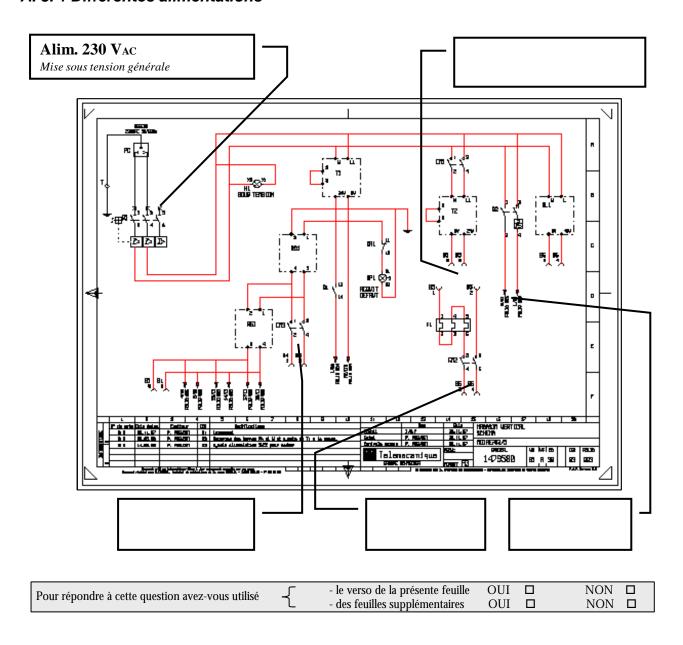


# A. 3. 2 Logique de commande de KM1

KM1 et procédure de mise sous tension




KM1 =

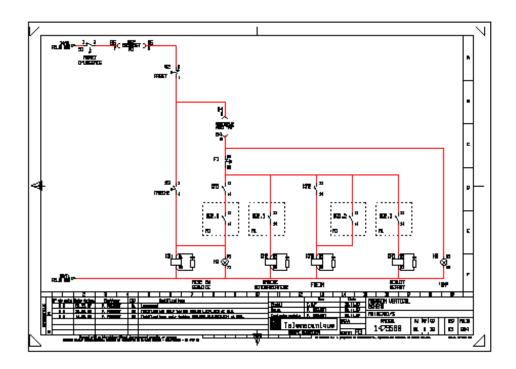

Pour répondre à cette question avez-vous utilisé		- le verso de la présente feuille	OUI	NON □
1 our reporture à cette question avez-vous utilise	l	<ul> <li>des feuilles supplémentaires</li> </ul>	OUI	NON □

# A. 4. Système moteur - variateur

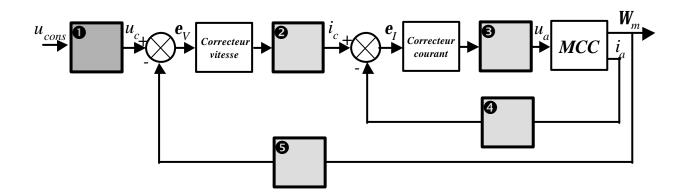

A.	4. 1 Précisions fonctionnelles									
0										
0	Etage de limitation de courant :		•							
•										
₿										
4										
6										
	Pour répondre à cette question avez-vous utilisé	{	- le verso de la présente feuille - des feuilles supplémentaires	OUI		NON □ NON □				
Δ	4. 2 Correcteurs									
,	= 00.1.00.00.0									

$$C_v(p) =$$

$$C_{I}(p) =$$

Pour répondre à cette question avez-vous utilisé	{	<ul> <li>le verso de la présente feuille</li> <li>des feuilles supplémentaires</li> </ul>	OUI		NON □ NON □
	_	- des reunies supplementaires	OUI	ш	NON L

# A. 4. 3 Verrouillage

Pour répondre à cette question avez-vous utilisé	5	- le verso de la présente feuille	OUI	NON 🗆
	l	- des feuilles supplémentaires	OUI	NON □


# Partie B:

# Automatisme de commande

# B.I. Procédure de prise d'origine machine

### B. 1. 1 Entrées/sortie

### Liste des entrées/sortie

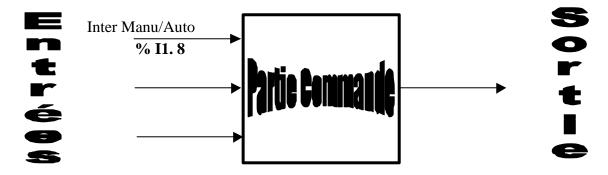


Contrôle moteur

Pour répondre à cette question avez-vous utilisé		- le verso de la présente feuille	OUI	NON 🗆
1 our repondre à cette question avez-vous utilise	l	<ul> <li>des feuilles supplémentaires</li> </ul>	OUI	NON □

### B. 1. 2 Formalisation fonctionnelle


### Eléments du GRAFCET

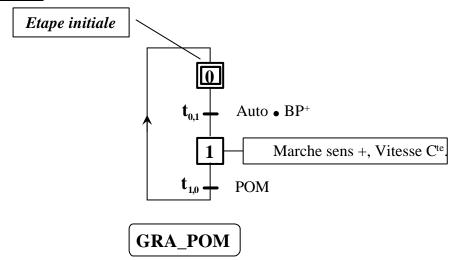


Laison orientée

Pour répondre à cette question avez-vous utilisé		- le verso de la présente feuille	OUI	NON 🗆
	7	<ul> <li>des feuilles supplémentaires</li> </ul>	OUI	NON □

# B. 1. 3 Formalisation logique

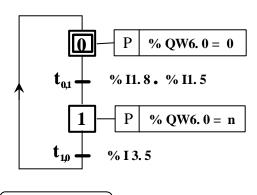

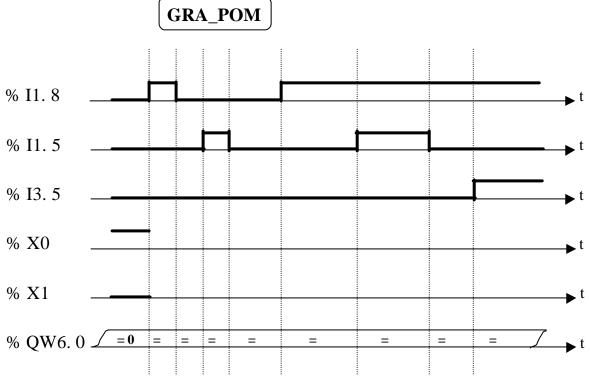

Pour répondre à cette question avez-vous utilisé	5	<ul> <li>le verso de la présente feuille</li> </ul>	OUI	NON 🗆
Four reporture a cette question avez-vous utilise	1	<ul> <li>des feuilles supplémentaires</li> </ul>	OUI	NON □

### B. 1. 4 Problèmes


Explication

Solution

Pour répondre à cette question avez-vous utilisé	5	- le verso de la présente feuille	OUI	NON	
1 our repondre à cette question avez-vous utilise		- des feuilles supplémentaires	OUI	NON	


### B.2. Procédure de recherche de nacelle vide

### B. 2. 1 Cahier des charges

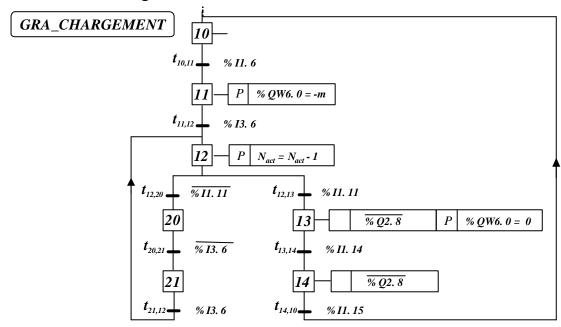


# B. 2. 2 Analyses complémentaires

# Modulo 15

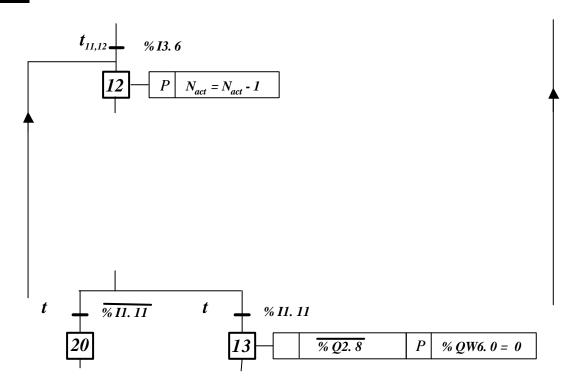



### Simplification

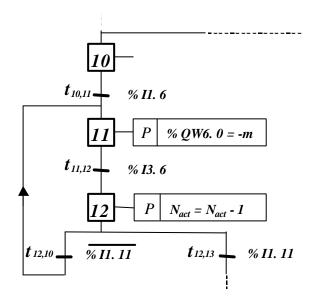

Pour répondre à cette question avez-vous utilisé	5	- le verso de la présente feuille	OUI	NON 🗆
1 our repondre à cette question avez-vous utilise	l	- des feuilles supplémentaires	OUI	NON 🗖


# B. 2. 3 Verrouillage / déverrouillage

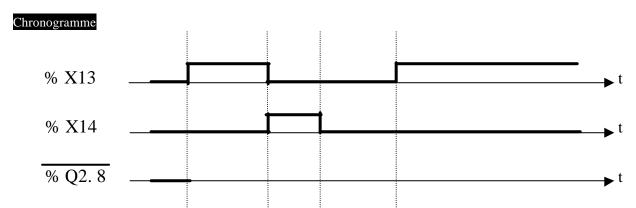

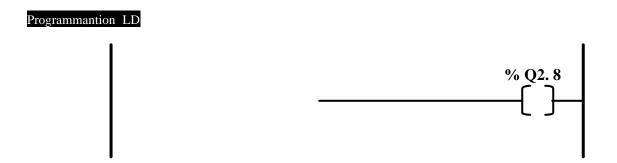

Pour répondre à cette question avez-vous utilisé		- le verso de la présente feuille	OUI	NON 🗆
1 our repondre à cette question avez-vous utilise	J	<ul> <li>des feuilles supplémentaires</li> </ul>	OUI	NON □

# B. 2. 3 Optimisation du trajet

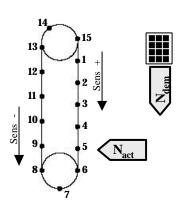


Pour répondre à cette question avez-vous utilisé	5	- le verso de la présente feuille	OUI	NON 🗆
1 our repondre à cette question avez-vous utilise	7	<ul> <li>des feuilles supplémentaires</li> </ul>	OUI	NON $\square$

# Partie C:

# Etude de la partie continue

### C. 1. 1 Schéma-bloc moteur

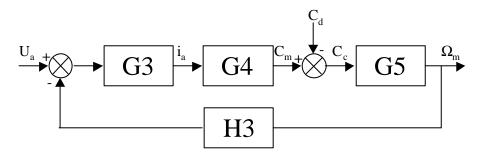

### Caractérisation des couples

 $C_m(t) = Couple moteur$ 

 $C_d(t) =$ 

 $C_c(t) =$ 

### Expressions des fonctions de transfert

$$G_3(p) =$$

$$G_5(p) =$$

$$G_4(p) =$$

$$H_3(p) =$$

Dour répondre à cette question avez vous utilisé	Ţ	- le verso de la présente feuille	OUI	NON 🗖
Pour répondre à cette question avez-vous utilisé	7	<ul> <li>des feuilles supplémentaires</li> </ul>	OUI	NON □

# C. 1. 2 Fonction de transfert $W_m(p)/u_a(p)$ .

$$G\left( p\right) =\frac{\Omega _{m}\left( p\right) }{u_{a}\left( p\right) }=$$

Pour répondre à cette question avez-vous utilisé		- le verso de la présente feuille	OUI	NON 🗆
1 our repondre à cette question avez-vous utilise	l	- des feuilles supplémentaires	OUI	NON □

C. 1. 3 Détermination des param	ètres			
		1 J. l	OIII	 NON F
Pour répondre à cette question avez-vous utilisé	{	<ul> <li>le verso de la présente feuille</li> <li>des feuilles supplémentaires</li> </ul>	OUI OUI	NON □ NON □
0.4.4.0: 100.40				
C. 1. 4 Simplification				
Pour répondre à cette question avez-vous utilisé	{	<ul><li>le verso de la présente feuille</li><li>des feuilles supplémentaires</li></ul>	OUI OUI	NON □ NON □
	_	- des reumes supplementaires	OUI	INOIN L

# C. 2. Réglage du courant d'induit

### C. 2. 1. Modélisation

$$i_a(p) = S_p(p) \cdot i_c(p) + S_r(p) \cdot C_d(p)$$

$$S_{p}(p) = \frac{C_{I}(p) \cdot G'(p)}{1 + C_{I}(p) \cdot G'(p) \cdot H_{2}(p)} \qquad S_{r}(p) = \frac{G''(p)}{1 + C_{I}(p) \cdot G'(p) \cdot H_{2}(p)}$$

Pour répondre à cette question avez-vous utilisé		- le verso de la présente feuille	OUI	NON 🗆
1 our reporture à cette question avez-vous utilise	l	<ul> <li>des feuilles supplémentaires</li> </ul>	OUI	NON □

# C. 2. 2. G'(p) et G''(p)

Pour répondre à cette question avez-vous utilisé	5	<ul> <li>le verso de la présente feuille</li> </ul>	OUI	NON $\square$
1 our repondre à cette question avez-vous utilise	l	<ul> <li>des feuilles supplémentaires</li> </ul>	OUI	NON □

	. 2. 3.	Perfor	mances st	atiques e	et dynar	miques			
Ol	ojectif d	$e S_p(p)$ :							
Ol	ojectif d	$e S_r(p)$ :							
		- 47							
	Pour rép	oondre à cet	te question avez-	vous utilisé	{	- le verso de la présente feuille	OUI		NON 🗆
	1		•			- des feuilles supplémentaires	OUI		NON 🗆
		[	APPROCI	HE ALGEB	RIQUE D	OU PROBLEME DE REG	ULATI	ON	
		_							
_			e de corred	cteur					
_		Modèle r général	e de corred	cteur					
_			e de correc	cteur					
_			e de corred	cteur					
_			e de corred	cteur					
Co	orrecteu		e de correc	cteur					
Co	orrecteu	r général	e de correc	cteur					
Co	orrecteu	r général	e de correc	cteur					
Co	orrecteu	r général	e de correc	cteur					
Co	orrecteu	r général	e de correc	cteur					
Co	orrecteu	r général	e de correc	cteur					
Co	orrecteu	r général	e de correc	cteur					
Co	orrecteu	r général	e de corred	cteur					

le verso de la présente feuilledes feuilles supplémentaires

Pour répondre à cette question avez-vous utilisé

OUI 🗆

NON NON

Pour répondre à cette question avez-vous utilisé	{	<ul> <li>le verso de la présente feuille</li> <li>des feuilles supplémentaires</li> </ul>	OUI	NON NON	
C. 2. 6 Conclusion					
Pour répondre à cette question avez-vous utilisé	{	- le verso de la présente feuille - des feuilles supplémentaires	OUI OUI	NON NON	

C. 2. 5 Relation entre  $i_{a(p)}$ ,  $i_{c(p)}$  et  $C_{d(p)}$ 

### APPROCHE FREQUENTIELLE DU PROBLEME DE REGULATION

# C. 2. 7 Etude de la dynamique de poursuite

$$S_p(p) = \frac{G_{BOI}(p)}{1 + G_{BOI}(p)} \bullet \frac{1}{H_I(p)}$$

Identification de G<sub>B0I</sub> et H<sub>I</sub>


Simplification

Pour répondre à cette question avez-vous utilisé		- le verso de la présente feuille	OUI	NON □
1 our reporture à cette question avez-vous utilise	l	- des feuilles supplémentaires	OUI	NON □

# C. 2. 8 Analyse qualitative du correcteur installé

Pour répondre à cette question avez-vous utilisé	5	- le verso de la présente feuille	OUI	NON	
1 our repondre à cette question avez-vous utilise	l	<ul> <li>des feuilles supplémentaires</li> </ul>	OUI	NON	

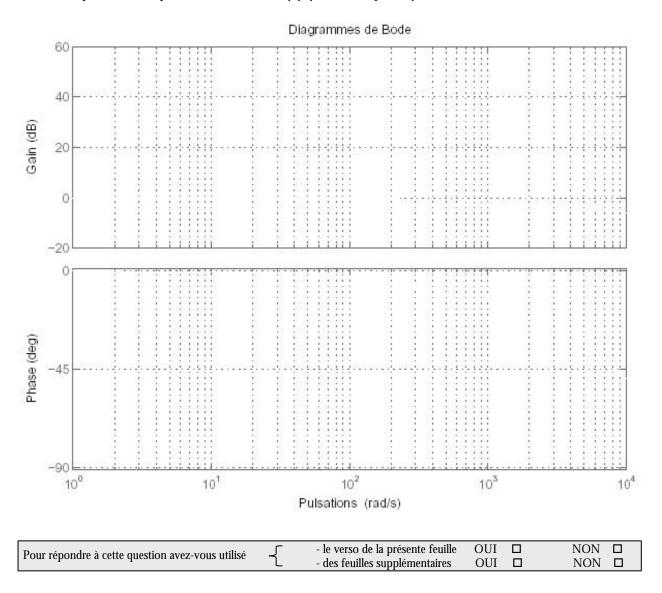
# C. 2. 9 Réponse fréquentielle de G<sub>BOI</sub>(p).(Cas simplifié)




# C. 2. 10 Estimation de la bande passante

Pour répondre à cette question avez-vous utilisé		- le verso de la présente feuille	OUI	NON 🗆
Four reporture a cette question avez-vous utilise	7	<ul> <li>des feuilles supplémentaires</li> </ul>	OUI	NON □
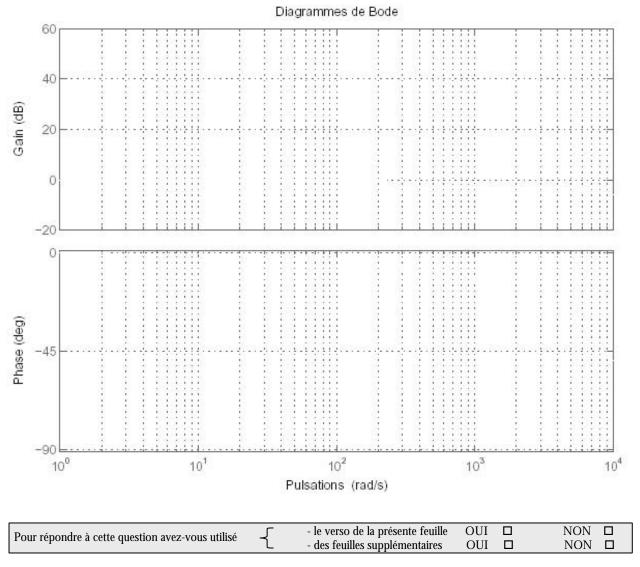
# C. 2. 11 Réponse fréquentielle de G<sub>B0l</sub>(p).(Cas général)



# C. 2. 12 Validité du règlage

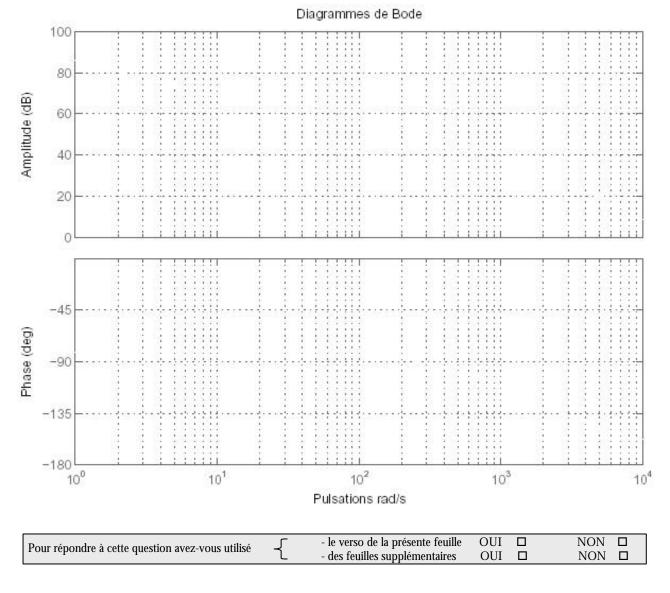

C. 2. 13 Modélisation de l'étage d	le puis	sance			
			0117	 NON	
Pour répondre à cette question avez-vous utilisé	{	<ul><li>le verso de la présente feuille</li><li>des feuilles supplémentaires</li></ul>	OUI OUI	NON NON	

C. 3. Réglage de la boucle de vitesse
C. 3. 1. Modélisation

le verso de la présente feuilledes feuilles supplémentaires

OUI

OUI

NON

NON

# C. 3. 2. Performances statiques et dynamiques

Pour répondre à cette question avez-vous utilisé

Pour répondre à cette question avez-vous utilisé	ſ	- le verso de la présente feuille	OUI	NON 🗆
1 our repondre à cette question avez-vous utilise	l	<ul> <li>des feuilles supplémentaires</li> </ul>	OUI	NON □

# C. 3. 3. Etude de la dynamique de poursuite Fonction de transfert T<sub>p</sub> $G_{B0V}(p)$ - le verso de la présente feuille OUI NON Pour répondre à cette question avez-vous utilisé - des feuilles supplémentaires OUI NON C. 3. 4. Modélisation de H1(p)

- le verso de la présente feuille

- des feuilles supplémentaires

Pour répondre à cette question avez-vous utilisé


OUI

OUI

NON 🗆

NON □

### ANALYSE DE LA DYNAMIQUE DE VITESSE

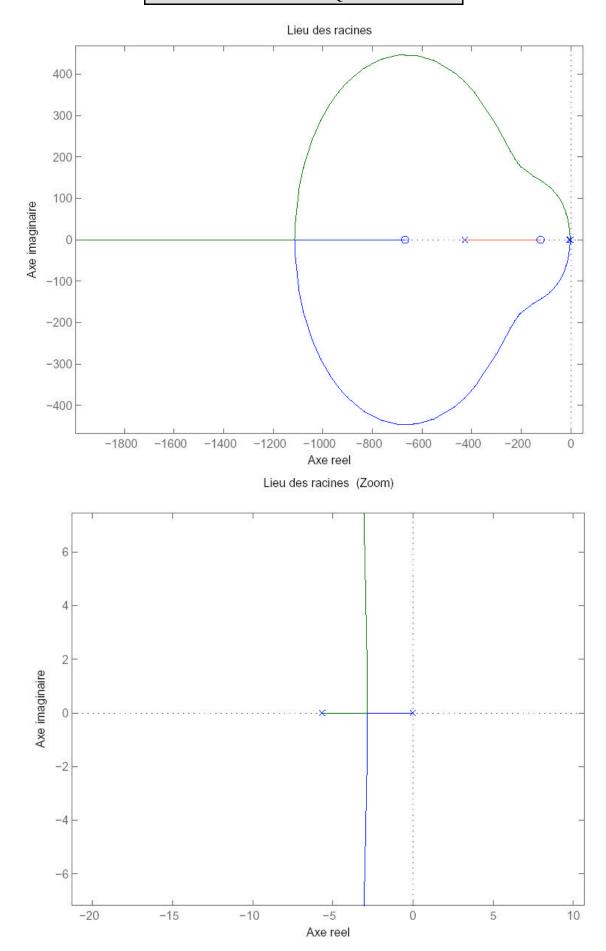

our répondre à cette question avez-vous utilisé -	- l - c	e verso de la pro des feuilles supp	ésente feuille lémentaires	OUI OUI	NON NON	
8. 6. Pôles de la boucle de vites		ues reumes supp	iementaires	OUI	NON	

le verso de la présente feuilledes feuilles supplémentaires

OUI 🗆

C. 3. 5. Analyse du lieu

Pour répondre à cette question avez-vous utilisé

NON □ NON □


C	. 3. 7.	Evaluation graphique d	u gain					
Г	<b>.</b> .		. г	- le verso de la présente feuille	OUI	П	NON	П
	Pour réj	pondre à cette question avez-vous utilisé	• {	<ul> <li>le verso de la présente feuille</li> <li>des feuilles supplémentaires</li> </ul>	OUI		NON NON	
L		pondre à cette question avez-vous utilisé  Application numérique	÷ {	- le verso de la présente feuille - des feuilles supplémentaires	OUI OUI		NON NON	
L			• {	- le verso de la présente feuille - des feuilles supplémentaires	OUI OUI		NON NON	
L			· -{	- le verso de la présente feuille - des feuilles supplémentaires	OUI OUI		NON NON	
L			• {	- le verso de la présente feuille - des feuilles supplémentaires	OUI		NON NON	
L			• {	- le verso de la présente feuille - des feuilles supplémentaires	OUI		NON NON	
L			• {	- le verso de la présente feuille - des feuilles supplémentaires	OUI		NON NON	
L			• {	- le verso de la présente feuille - des feuilles supplémentaires	OUI		NON NON	
L			• {	- le verso de la présente feuille - des feuilles supplémentaires	OUI		NON NON	
L			÷ -{	- le verso de la présente feuille - des feuilles supplémentaires	OUI		NON NON	

C. 3. 9. Correction algébrique					
Pour répondre à cette question avez-vous utilisé	{	<ul><li>le verso de la présente feuille</li><li>des feuilles supplémentaires</li></ul>	OUI OUI	NON NON	

# Partie D


# Logique de sécurité
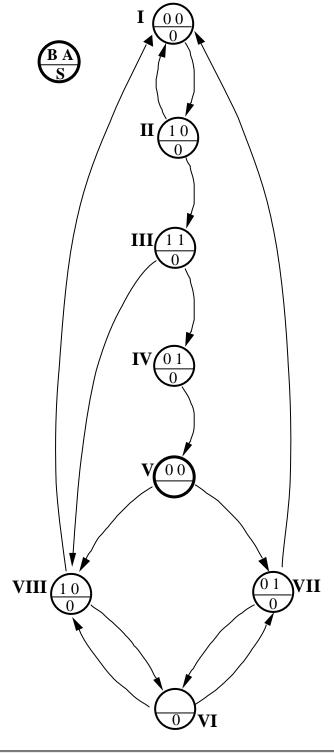
# D. I. Etablissement du graphe de fluence



Pour répondre à cette question avez-vous utilisé	5	- le verso de la présente feuille	OUI	NON □
1 our repondre à cette question avez-vous utilise	7	<ul> <li>des feuilles supplémentaires</li> </ul>	OUI	NON $\square$

# D. 2. Table des phases primitive

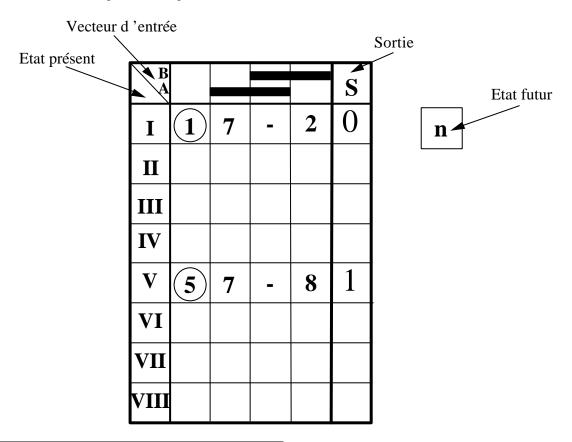

Raison suffisante prouvant que le système est séquentiel

Pour répondre à cette question avez-vous utilisé		- le verso de la présente feuille	OUI	NON 🗆
1 our repondre à cette question avez-vous utilise	J	<ul> <li>des feuilles supplémentaires</li> </ul>	OUI	NON $\square$


# D. 3. Réduction

### D. 3. 1 Fusionnement: Définitions et conditions

Définition d'états compatibles


Pour répondre à cette question avez-vous utilisé	<u></u>	- le verso de la présente feuille	OUI	NON 🗆
1 our repondre à cette question avez-vous utilise		<ul> <li>des feuilles supplémentaires</li> </ul>	OUI	NON 🗆

# D. 3. 2 Fusionnement: Graphe

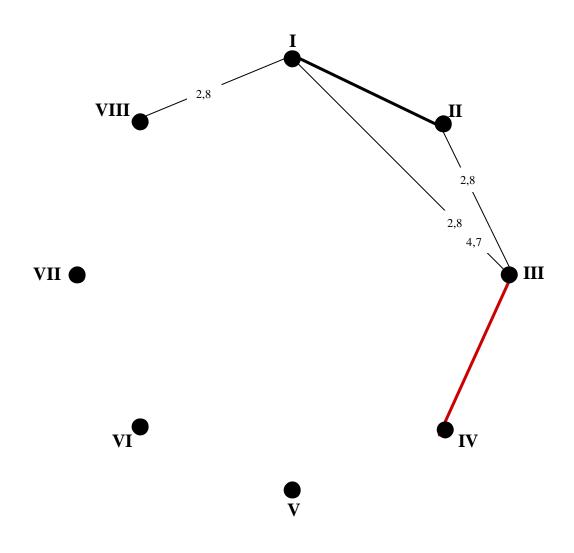


Pour répondre à cette question avez-vous utilisé	5	- le verso de la présente feuille	OUI	NON 🗆
1 our repondre à cette question avez-vous utilise	7	<ul> <li>des feuilles supplémentaires</li> </ul>	OUI	NON

### D. 3. 3 Fusionnement: Table

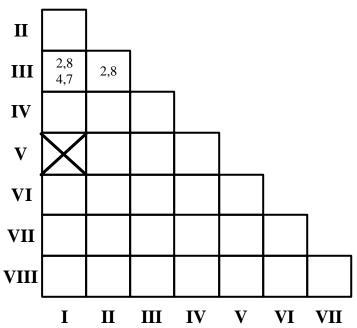

Pour répondre à cette question avez-vous utilisé	<u> </u>	- le verso de la présente feuille	OUI	NON 🗆
	7	<ul> <li>des feuilles supplémentaires</li> </ul>	OUI	NON □

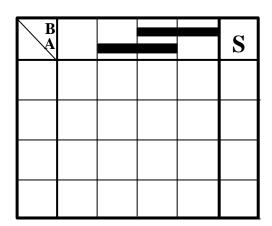
# D. 3. 4 Table des phases réduite: Machine de Moore





Pour répondre à cette question avez-vous utilisé		- le verso de la présente feuille	OUI	NON 🗆
1 our repondre à cette question avez-vous utilise	l	<ul> <li>des feuilles supplémentaires</li> </ul>	OUI	NON 🗆

# D. 4. Codage


# D. 4. 1 Analyse des transitoires

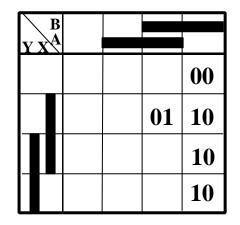

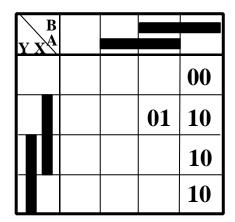

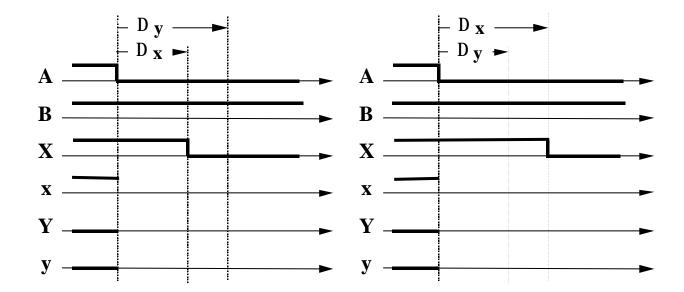

# D. 4. 2 Organisation

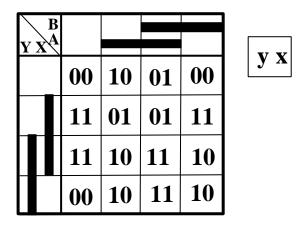

Pour répondre à cette question avez-vous utilisé		- le verso de la présente feuille	OUI	NON 🗆
	l	- des feuilles supplémentaires	OUI	NON □

# D. 5. Excitations secondaires

		3	7	
Y X <sup>A</sup>				
	0	1	0	0
	1	0	0	1
	1	1	1	1
	0	1	1	1


		7	K	
B Y X				
	0	0	1	0
	1	1	1	1
	1	0	1	0
	0	0	1	0

Pour x

Pour y

Pour répondre à cette question avez-vous utilisé	5	- le verso de la présente feuille	OUI	NON □	
1 our repondre à cette question avez-vous utilise	٦_	<ul> <li>des feuilles supplémentaires</li> </ul>	OUI	NON 🗆	


# D. 6. Sortie

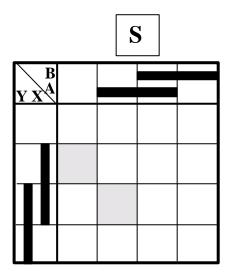

Pour répondre à cette question avez-vous utilisé		- le verso de la présente feuille	OUI	NON 🗆
1 our repondre à cette question avez-vous utilise	l	- des feuilles supplémentaires	OUI	NON $\square$

### D. 7. Mise en œuvre
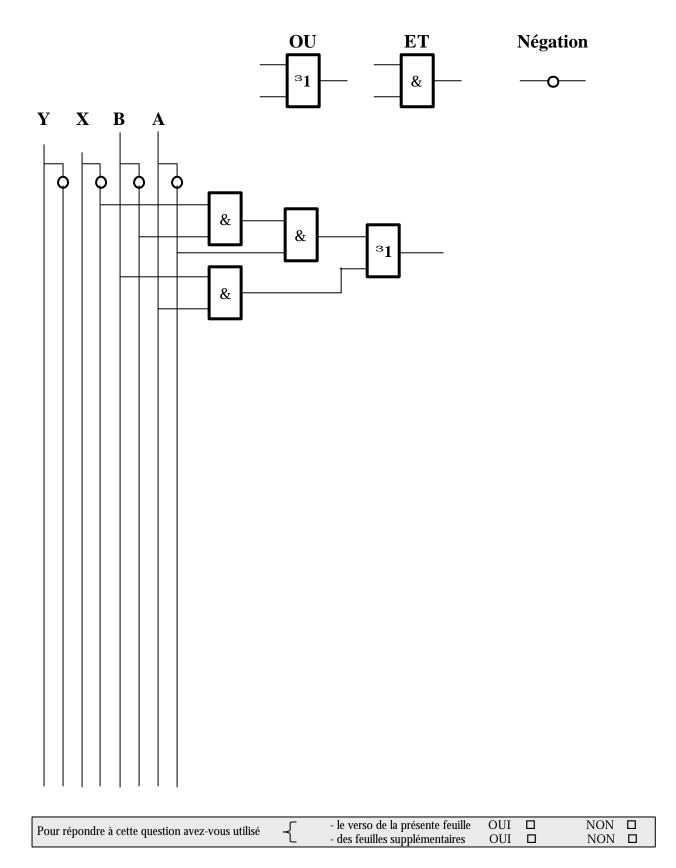
# D. 7. 1 Réalisation à partir de portes élémentaires




# D. 7. 2 Réalisation à partir de portes NAND à 2 entrées

### Théorèmes de De Morgan et représentations graphiques

### Principes de modification du schéma

### Exemple de la variable x

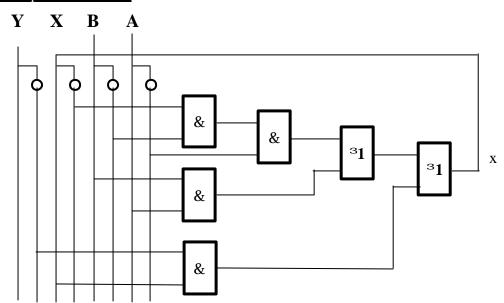

Pour répondre à cette question avez-vous utilisé	Ţ	- le verso de la présente feuille	OUI	NON □
Tour repondre a cette question avez vous utilise	L	<ul> <li>des feuilles supplémentaires</li> </ul>	OUI	NON 🗆

# D. 7. 3 Mise en œuvre au moyen de CI SN74151

### Principe

